

Introducción a VHDL: Pensando en Hardware


El lenguaje que describe circuitos

```
entity FPGA_Intro is
  port (
    clk      : in  std_logic;
    data_in  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    data_out : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end FPGA_Intro;
```

```
architecture Behavioral of FPGA_Intro is
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      data_out <= data_in;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

```
// Formed pairs and 8 (connections)
begin
  process(clk)
  begin
    if clk      : in  std_logic;
      data_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
    end if;
  begin
    clk_in  : in std_logic;
    data_out : out std_logic_vector(7 downto 0);
  end process;
```
 
```
architecture Behavioral of FPGA_Intro is
begin
  process(clk)
  begin
    // process of data, clock
    if rising_edge(clk) then
      data_out <= data_in;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```



La Trampa del Principiante: ¿Qué **NO** es VHDL?

NO es secuencial: El código no se ejecuta línea por línea.

```
while (true) {  
    printf("Hello, World!");  
    delay(1000);  
}
```



```
while (true) {  
    printf("Hello, World!");  
    delay(1000);  
}
```

```
while (true) {  
    printf("Hello, World!");  
    delay(1000);  
}
```

NO es software: No creamos programas para Windows/Linux.

NO existe el “después”: En hardware, todo ocurre al mismo tiempo (Concurrencia).

Si piensas en ‘primero A y luego B’, el diseño fallará.

El Poder de VHDL

Documentación



Descripción formal
del circuito.

Simulación



Probar en PC
antes de quemar.

Síntesis



Traducción a
hardware real.

Reutilización




Diseña una vez,
usa siempre.

Nuestro Método de Trabajo: El Flujo Ideal




Paso 1: Nunca subestimes el Lápiz

 

Antes de escribir código, debemos dibujar qué queremos construir. Esto fuerza al cerebro a pensar en hardware.

Paso 2: La Entity (La Caja Negra)

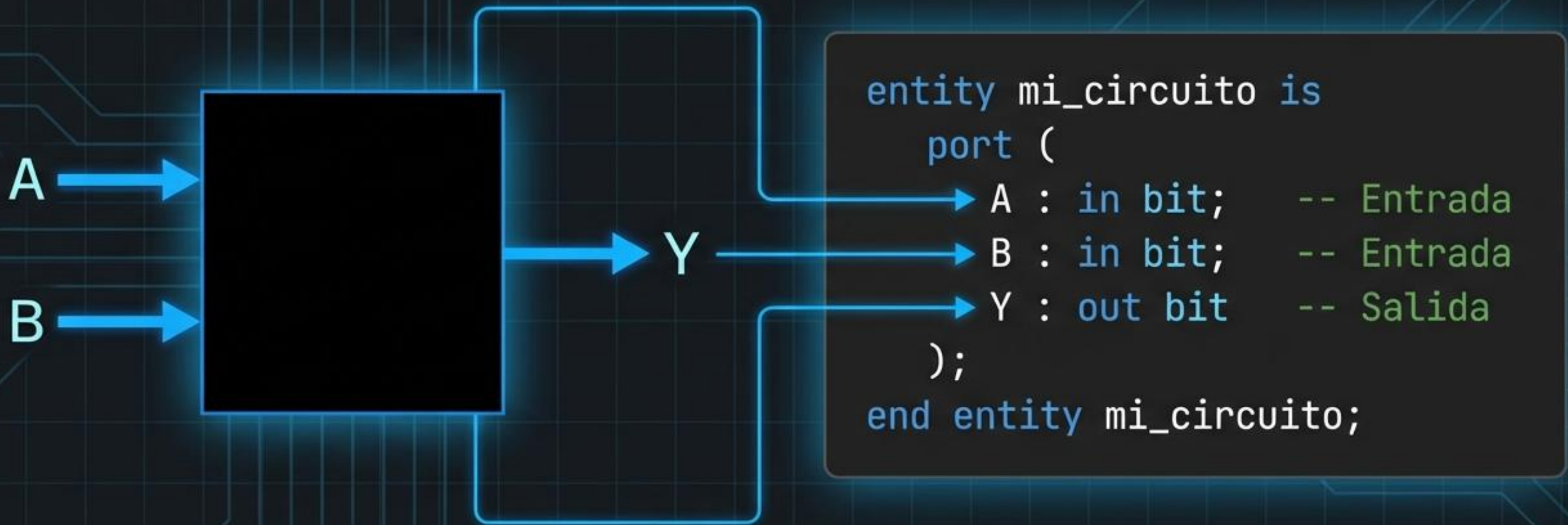


Tipos de Datos: El Vocabulario

<code>bit</code>	Lo básico. Valores: '0', '1'. Ideal para aprender.
<code>bit_vector</code>	Un bus de datos. Agrupación de bits.
<code>std_logic</code>	El estándar industrial (IEEE 1164). 9 estados ('0', '1', 'Z', 'X'...).

Hoy usaremos 'bit' por simplicidad, pero 'std_logic' es el rey en el mundo profesional.

Paso 3: La Architecture (Las Tripas)

 

```
architecture behavior of mi_circuito is
    -- Aquí declaramos cables internos (signals)

begin
    -- Aquí describimos el funcionamiento
end architecture behavior;
```

Architecture = CÓMO funciona

3 Formas de Describir lo Mismo


Ejemplo: $Y \leq A \text{ and } B$

Estructural



Conecto componentes.
Lista de cables y partes.

Flujo de Datos

 

Escribo ecuaciones.
Uso 'and', 'or', 'not'.
(Nuestro enfoque hoy).

Comportamental



Describo algoritmos.
Parece software
(if/else).

El Diseño Completo: Anatomía del Código

ENTITY (Pines)

```
entity compuerta_and is  
  port( a : in bit;  
        b : in bit;  
        c : out bit  
  );  
end entity;
```

```
architecture dataflow of compuerta_and is  
begin  
  c <= a and b; -- Asignación concurrente  
end dataflow;
```

ARCHITECTURE (Lógica)


Paso 4: La Simulación

Verificar antes de Quemar




- Enviar a FPGA sin simular es arriesgado.
- Inyectamos valores virtuales (Inputs).
- Observamos el comportamiento (Outputs).

Leyendo el "Waveform"

 

Y solo se activa cuando A y B están arriba.
¡El código funciona!

El Ciclo de Vida de un Diseño VHDL

 

Próximos Pasos: Manos a la Obra

1. Abrir Quartus.
2. Escribir el código de la compuerta AND.
3. Simular.
4. RETO: ¡Controlar los LEDs reales!

Switches
(Entradas)

LEDs
(Salidas)

